

## 计算机组成原理实验五——单周期 MIPS\_CPU 设计

一、实验目的：设计一个单周期 CPU，完成一个程序代码的执行

二、实验内容：设计 CPU，完成以下程序代码的执行，其功能是起始数为 3 和 3 的斐波拉契数列的计算，只计算 20 个数。

```
• .data
• fibs: .word 0:20 # "array" of 20 words to contain fib values
• size: .word 20 # size of "array"
• temp: .word 3 3
• .text
• la $t0, fibs # load address of array
• la $t5, size # load address of size variable
• lw $t5, 0($t5) # load array size
• la $t3, temp # load
• lw $t3, 0($t3)
• la $t4, temp
• lw $t4, 4($t4)

• sw $t3, 0($t0) # F[0] = $t3
• sw $t4, 4($t0) # F[1] = $t4
• addi $t1, $t5, -2 # Counter for loop, will execute (size-2) times
• loop: lw $t3, 0($t0) # Get value from array F[n]
• lw $t4, 4($t0) # Get value from array F[n+1]
• add $t2, $t3, $t4 # $t2 = F[n] + F[n+1]
• sw $t2, 8($t0) # Store F[n+2] = F[n] + F[n+1] in array
• addi $t0, $t0, 4 # increment address of Fib. number source
• addi $t1, $t1, -1 # decrement loop counter
• bgtz $t1, loop # repeat if not finished yet.
• out:
• j out
```

说明：需要例化两个 mem，一个存放指令，一个存放数据,首地址均为 0，两个 ram 和一个 regfile 均要求是异步读，同步写。


基本思路是依据给定过的指令集（6 条），设计核心的控制信号。

依据前面给定的数据通路和控制单元信号进行设计。

### 三、实验分析：

 
#### 1. 实验原理

单周期 CPU: 单周期 CPU 的特点是每条指令的执行只需要一个时钟周期，一条指令执行完再执行下一条指令，在这一个周期中，完成更新地址，取指，解码，执行，内存操作以及寄存器操作。



单周期 CPU 的顶层结构控制为：

## 单周期控制

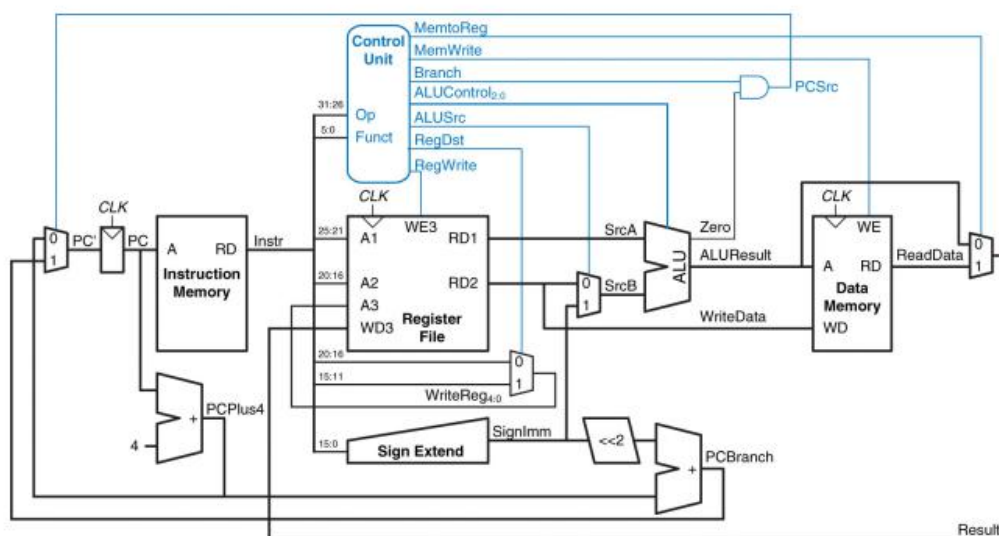

其中，控制单元(Ctrl Unit)定义如下：

- (1) JUMP: 为 1 时，选择跳转目标地址；为 0 时，选择由 Branch 选出的地址；
- (2) MemToReg: 为 1 时，选择存储器数据；为 0 时，选择 ALU 输出的数据；
- (3) Branch: 为 1 时，选择转移目标地址；为 0 时，选择 PC + 4（图中的 NextPC）；
- (4) MemWrite: 为 1 时写入存储器。存储器地址由 ALU 的输出决定，写入数据为寄存器 rt 的内容；
- (5) ALUOP: ALU 控制码；
- (6) ALUSrc: ALU 操作数 B 的选择，为 1 时，选择扩展的立即数；

为 0 时，选择寄存器数据；

(7) RegWrite: 为 1 时写入寄存器堆，目的寄存器号是由 REGDES 选出的 rt 或 rd，写入数据是由 MemToReg 选出的存储器数据或 ALU 的输出结果；

(8) RegDst: 目的地址，为 1 时，选择 rd；为 0 时，选择 rt。


## 2. MIPS 指令集

本次实验共涉及三种类型的 MIPS 指令，分别为 R 型、I 型和 J 型，三种类型的 MIPS 指令格式定义如下：

R (register) 类型的指令从寄存器堆中读取两个源操作数，计算结果写回寄存器堆；

I (imm) 类型的指令使用一个 16 位的立即数作为一个源操作数；

J (jump) 类型的指令使用一个 26 位立即数作为跳转的目标地址。

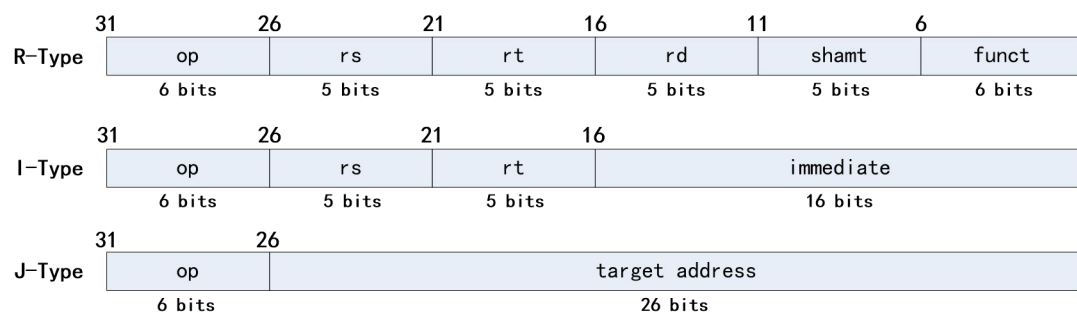

## 3. 本次实验中的六条指令

— op

(1) add 000000 rs rt rd shamt funct=100000

rs+rt->rd

(2) addi 001000 rs rt immediate

rs+(signextend)immediate -> rt

(3) sw      101011   rs   rt   immediate

rt -> memory[rs + (signextend)immediate]

(4) lw      100011   rs   rt   immediate

memory[rs + (signextend)immediate] -> rt

(5) bgtz   000111   rs   rt   offset

rs 中的值大于 0 时跳转，跳转值为 offset

(6) j       000010   target address

(PC+4)[31:28],address,0,0 -> PC   (26 位扩展为 32 位)


#### 4.实验过程分析

(1) 对之前实验的 ALU 进行修改，完成 ALUDecoder 的编写

指令          add    addi   lw   sw   bgtz   j

ALUOp[1:0]    10    00    00    00    11    00

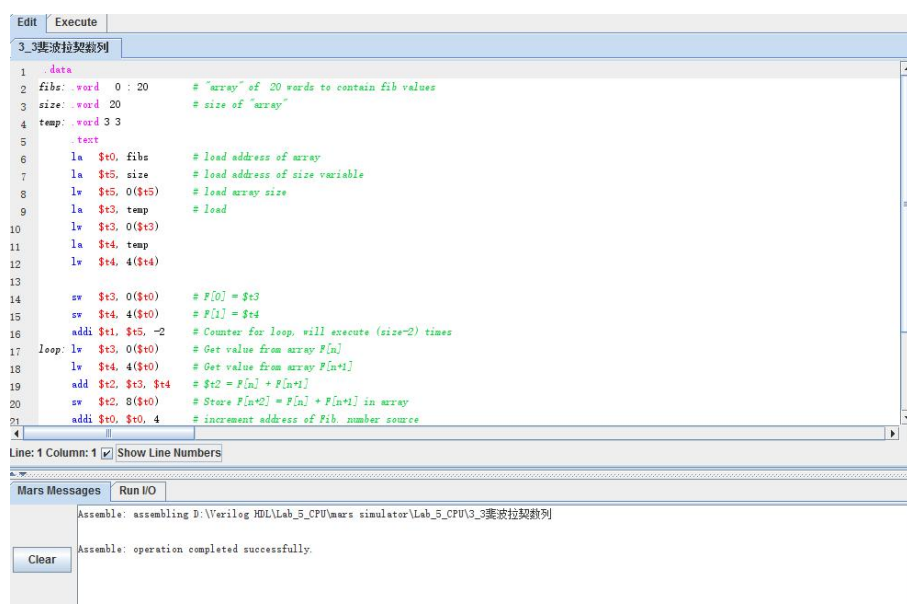(2) a.下载好 Java 开发环境，打开 Mars4\_4，将实验所给程序写入进行汇编，导出分别写入相应的 coe 文件中，其中指令部分地址作修改，使访问的起始地址为 0;



Text Segment					
Bkpt	Address	Code	Basic	Source	
	0x00000000	0x20082000	addi \$8,\$0,0x00002000	6:	la \$t0, fibs # load address of array
	0x00000004	0x200d2050	addi \$13,\$0,0x00002050	7:	la \$t5, size # load address of size variable
	0x00000008	0x8da40000	lw \$13,0x00000000(\$13)	8:	lw \$t5, 0(\$t5) # load array size
	0x0000000c	0x200b2054	addi \$11,\$0,0x00002054	9:	la \$t3, temp # load
	0x00000010	0x8da60000	lw \$11,0x00000000(\$11)	10:	lw \$t3, 0(\$t3)
	0x00000014	0x200c2054	addi \$12,\$0,0x00002054	11:	la \$t4, temp
	0x00000018	0x8da8e004	lw \$12,0x00000004(\$12)	12:	lw \$t4, 4(\$t4)
	0x0000001c	0xad0b0000	sw \$11,0x00000000(\$8)	14:	sw \$t3, 0(\$t0) # F[0] = \$t3
	0x00000020	0xad0ce004	sw \$12,0x00000004(\$8)	15:	sw \$t4, 4(\$t0) # F[1] = \$t4
	0x00000024	0x21a9fffe	addi \$9,\$13,0xffffffffe	16:	addi \$t1, \$t5, -2 # Counter for loop, will execute (size-2) times

Data Segment								
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x00002000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00002020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00002040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000014	0x00000003	0x00000003	0x00000000
0x00002060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00002080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000020a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000020c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000020e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

b.建立 ram/rom，选择 distributed memory generator,使用相应的 coe 文件进行初始化；

c.完成 pc、选择器 MUX（分为 5bit 和 32bit）、译码器（已完成 ALUDecoder,还需完成 Control Unit 部分）、signextend 的模块编写

d.根据数据通路进行连线


```

53 pc pc(clk,rst,next_pc,curr_pc);
54 InstructionMemory InstructionMemory(curr_pc[6:2],IR);
55 MainDecoder MainDecoder(IR[31:26],MemtoReg,MemWrite,Branch,ALUSrc,RegDst,RegWrite,Jump,ALUOp);
56 ALUDecoder ALUDecoder(IR[5:0],ALUOp,ALUControl);
57 regfile regfile(clk,rst,IR[25:21],IR[20:16],WriteReg,Result,RegWrite,data1,data2);
58 Mux5b Mux1(IR[15:11],IR[20:16],RegDst,WriteReg); //5bit
59 SignExtend SignExtend(IR[15:0],signimm);
60 Mux Mux2(signimm,data2,ALUSrc,SrcB); //32bit
61 alu ALU(data1,SrcB,ALUControl,Zero,ALUResult);
62 DataMemory DataMemory(ALUResult[6:2],data2,clk,MemWrite,ReadData);
63 Mux Mux3(ReadData,ALUResult,MemtoReg,Result); //32bit
64
65 assign PCPlus4=curr_pc+4;
66 assign PCBranch=(signimm<<2)+PCPlus4;
67 assign PCSrc=Branch&Zero;
68 Mux Mux4(PCBranch,PCPlus4,PCSrc,nonjump); //32bit
69 assign Jumpaddr[27:0]=IR[25:0]<<2;
70 assign Jumpaddr[31:28]=PCPlus4[31:28];
71
72 Mux Mux5(Jumpaddr,nonjump,Jump,next_pc);

```


✧ 部分指令执行说明：

(1) add

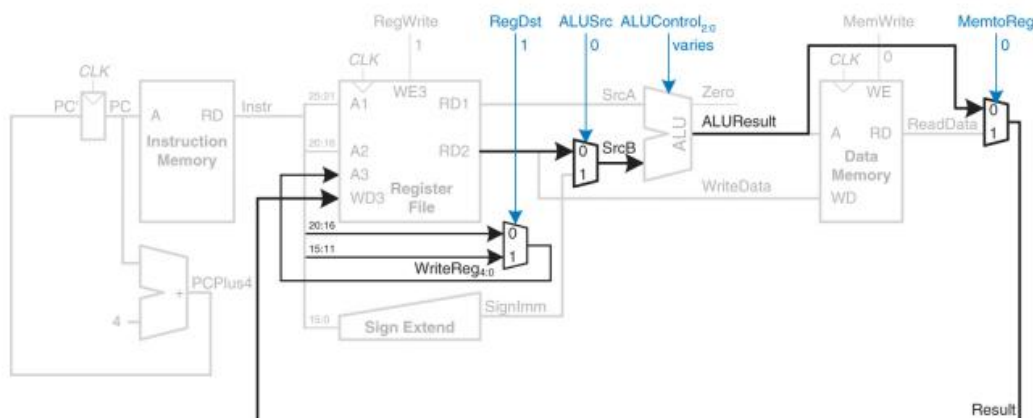

(2) lw

(3) sw

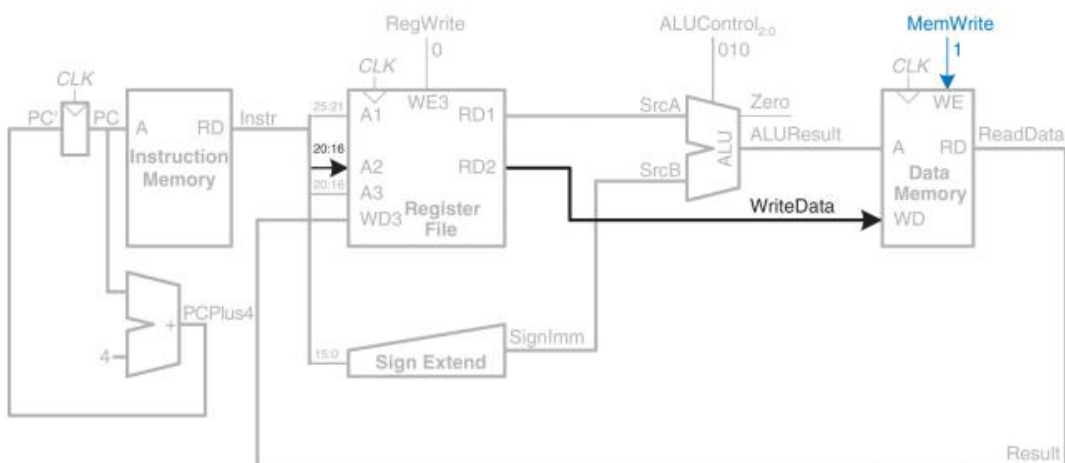

(4) bgtz

执行 bgtz 指令时，Branch=1，ALUresult=0，从而 Zero=1，PCSrc=Branch&Zero=1,所以 MUX4 选择器结果 nonjump=PCBranch，若此时不执行无条件跳转指令，则进行跳转


e.建立测试文件，对时钟进行设置，复位值由 0 变为 1，进行仿真检测

#### 四、实验结果：

成功将代码编译并存入 rom/ram，成功完成六个 MIPS 指令的编



写，仿真正确，数据 ram 内容正确。

 

指令：

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0x1F	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	08000011	1D20FFF9
0xF	2129FFFF	21080004	AD0A0008	016C5020	8DOC0004	8DOB0000	21A9FFFE	AD0C0004	AD0B0000	8D8C0004	200C0054	8D6B0000	200B0054	8DAD0000	200D0050	20080000

仿真后 ram 里的结果：

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x1F	0	0	0	0	0	0	0	0
0x17	0	3	3	20	20295	12543	7752	4791
0xF	2961	1830	1131	699	432	267	165	102
0x7	63	39	24	15	9	6	3	3

五、附录：

1.各模块代码

(1) alu

```
module alu(  
    input [31:0]SrcA,  
    input [31:0]SrcB,  
    input [2:0]ALUControl,  
    output reg Zero,  
    output reg [31:0]ALUResult  
);
```

parameter A\_AND = 3'b000;

parameter A\_OR = 3'b001;

parameter A\_ADD = 3'b010;

parameter A\_SUB = 3'b110;

parameter A\_SOLT = 3'b111;

always@(\*)

begin

case(ALUControl)

A\_AND: ALUResult<=SrcA&SrcB;

A\_OR: ALUResult<=SrcA|SrcB;

A\_ADD: ALUResult<=SrcA+SrcB;

A\_SUB: ALUResult<=SrcA-SrcB;

A\_SOLT:

begin

if(SrcA<=SrcB)

ALUResult<=1;

else ALUResult<=0;

end

default: ALUResult<=0;

endcase

if(ALUResult==0)



```

        Zero<=1;

    else Zero<=0;

end

```

```

endmodule

```

## (2) ALUDecoder

```

module ALUDecoder(//ALUcontrol

input [5:0]Funct,

input [1:0]ALUOp,

output reg [2:0]ALUControl

);

always@(*)

begin

    case(ALUOp)

        2'b00: ALUControl<=3'b010;//LW、SW、addi、j    add

        2'b01: ALUControl<=3'b110;//beg    sub

        2'b10://RType

        begin

            case(Funct)

                6'b100000: ALUControl<=3'b010;//add rs+rt->rd

                6'b100010: ALUControl<=3'b110;//sub rs-rt->rd
            end
        end
    endcase
end

```

```
6'b100100: ALUControl<=3'b000;//add
```

```
6'b100101: ALUControl<=3'b001;//or
```

```
6'b101010: ALUControl<=3'b111;//slt (rs<rt)->rd,有符号
```

比较

```
default: ALUControl<=3'b000;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
2'b11: ALUControl<=3'b111;//bgtz solt
```

```
default: ALUControl<=3'b000;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
endmodule
```

### (3) MainDecoder

```
module MainDecoder(CU
```

```
input [5:0]opcode,
```

```
output reg MemtoReg,
```

```
output reg MemWrite,
```

```
output reg Branch,
```

```
output reg ALUSrc,
```

```
output reg RegDst,
```

```
output reg RegWrite,
```

```
output reg Jump,
```

```
output reg[1:0]ALUOp
```

```
);
```

```
parameter Rtype = 6'b000000;//add
```

```
parameter lw = 6'b100011;
```

```
parameter sw = 6'b101011;
```

```
parameter beq = 6'b000100;
```

```
parameter bgtz = 6'b000111;
```

```
parameter addi = 6'b001000;
```

```
parameter j = 6'b000010;
```

```
always@(opcode)
```

```
begin
```

```
    case(opcode)
```

```
        Rtype:
```

```
            begin
```

```
                RegDst<=1;
```

```
                ALUSrc<=0;
```

```
                MemtoReg<=0;
```

```
                RegWrite<=1;
```

```
                MemWrite<=0;
```

```
                Branch<=0;
```

```

        ALUOp<=2'b10;

        Jump<=0;

    end

lw:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=1;

        MemtoReg<=1;

        RegWrite<=1;

        MemWrite<=0;

        Branch<=0;

        ALUOp<=2'b00;

        Jump<=0;

    end

sw:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=1;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=0;

        MemWrite<=1;

        Branch<=0;

```

```

        ALUOp<=2'b00;

        Jump<=0;

    end

beq:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=0;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=0;

        MemWrite<=0;

        Branch<=1;

        ALUOp<=2'b01;

        Jump<=0;

    end

bgtz:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=0;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=0;

        MemWrite<=0;

        Branch<=1;

```

```

        ALUOp<=2'b11;

        Jump<=0;

    end

addi:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=1;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=1;

        MemWrite<=0;

        Branch<=0;

        ALUOp<=2'b00;

        Jump<=0;

    end

j:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=0;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=0;

        MemWrite<=0;

        Branch<=0;

```

```

        ALUOp<=2'b00;

        Jump<=1;

    end

default:

    begin

        RegDst<=0;

        ALUSrc<=0;

        MemtoReg<=0;

        RegWrite<=0;

        MemWrite<=0;

        Branch<=0;

        ALUOp<=2'b00;

        Jump<=0;

    end

endcase

end

```

```

endmodule

```

#### (4) MUX\_5

```

module Mux5b(

    input [4:0]a,

    input [4:0]b,

```



```

        input sw,

        output [4:0]out

    );
assign out=sw?a:b;
endmodule

```

#### (5) MUX\_32

```

module Mux(

    input [31:0]a,

    input [31:0]b,

    input sw,

    output [31:0]out

);

```

```

assign out=sw?a:b;

endmodule

```

#### (6) PC

```

module pc(

    input clk,

    input rst,

    input [31:0]next_pc,

    output reg [31:0]curr_pc

);

```

```
always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
begin
```

```
    if(~rst)curr_pc<=0;
```

```
    else
```

```
        curr_pc<=next_pc;
```

```
end
```

```
endmodule
```

(7) Regfile

```
module regfile(
```

```
    input clk,
```

```
    input rst,
```

```
    input [4:0]a1,
```

```
    input [4:0]a2,
```

```
    input [4:0]a3,//写地址
```

```
    input [31:0]wd,
```

```
    input we,
```

```
    output [31:0]rd1,
```

```
    output [31:0]rd2
```

```
);
```

```
reg [31:0]r[31:0];
```

```

assign rd1=r[a1];

assign rd2=r[a2];

integer i;

always@(posedge clk or negedge rst)

begin

    if(~rst)

        begin

            for(i=0;i<32;i=i+1)

                r[i]<=0;

        end

    else if(we)

        r[a3]<=wd;

end

endmodule

```

#### (8) Signextend

```

module SignExtend(

    input [15:0]din,

    output [31:0]dout

);

assign dout[31:0]={{16{din[15]}},din[15:0]};

```

```
endmodule
```

### (9) DataMemory

```
memory_initialization_radix=16;
```

```
memory_initialization_vector=
```

```
00000000,
```

```
00000000,
```

```
00000000,
```

```
00000000,
```

00000000,  
00000000,  
00000000,  
00000014,  
00000003,  
00000003,  
00000000  
;

(10) InsteuctionMemory

MEMORY\_INITIALIZATION\_RADIX=16;  
MEMORY\_INITIALIZATION\_VECTOR=  
20080000,  
200d0050,  
8dad0000,  
200b0054,  
8d6b0000,  
200c0054,  
8d8c0004,  
ad0b0000,  
ad0c0004,  
21a9ffe,  
8d0b0000,

8d0c0004,

016c5020,

ad0a0008,

21080004,

2129ffff,

1d20fff9,

08000011;

(11) Main\_CPU

module main\_CPU(

input clk,

input rst

);

wire [31:0]IR;

wire [31:0]next\_pc;

wire [31:0]curr\_pc;

wire MemtoReg;

wire MemWrite;

wire Branch;

wire ALUSrc;

wire RegDst;

```

wire RegWrite;

wire [1:0]ALUOp;

wire [2:0]ALUControl;

wire [31:0]Result;

wire [4:0]WriteReg;

wire [31:0]data1;

wire [31:0]data2;

wire [31:0]signimm;

wire [31:0]SrcB;

wire Zerp;

wire [31:0]ALUResult;

wire [31:0]ReadData;

wire [31:0]PCPlus4;

wire [31:0]PCBranch;

wire PCSrc;

wire Jump;

wire [31:0]Jumpaddr;

wire [31:0]nonjump;

pc pc(clk,rst,next_pc,curr_pc);

InstructionMemory InstructionMemory(curr_pc[6:2],IR);

MainDecoder

MainDecoder(IR[31:26],MemtoReg,MemWrite,Branch,ALUSrc,RegDst,Re

```



```

gWrite,Jump,ALUOp);

ALUDecoder ALUDecoder(IR[5:0],ALUOp,ALUControl);

regfile

regfile(clk,rst,IR[25:21],IR[20:16],WriteReg,Result,RegWrite,data1,data2);

Mux5b Mux1(IR[15:11],IR[20:16],RegDst,WriteReg);          //5bit

SignExtend SignExtend(IR[15:0],signimm);

Mux Mux2(signimm,data2,ALUSrc,SrcB);                      //32bit

alu ALU(data1,SrcB,ALUControl,Zero,ALUResult);

DataMemory

DataMemory(ALUResult[6:2],data2,clk,MemWrite,ReadData);

Mux Mux3(ReadData,ALUResult,MemtoReg,Result);            //32bit


assign PCPlus4=curr_pc+4;

assign PCBranch=(signimm<<2)+PCPlus4;

assign PCSrc=Branch&Zero;

Mux Mux4(PCBranch,PCPlus4,PCSrc,nonjump);                //32bit

assign Jumpaddr[27:0]=IR[25:0]<<2;

assign Jumpaddr[31:28]=PCPlus4[31:28];


Mux Mux5(Jumpaddr,nonjump,Jump,next_pc);

endmodule

```

## 2.仿真:

```
module maintest;

// Inputs

reg clk;

reg rst;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

main_CPU uut (

    .clk(clk),

    .rst(rst)

);

initial

begin

    clk = 0;

    forever

    begin

        #5;

        clk=~clk;

    end

end

initial begin

    // Initialize Inputs
```

```
    clk = 0;

    rst = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #10;

    rst=1;

    // Add stimulus here

end

endmodule
```